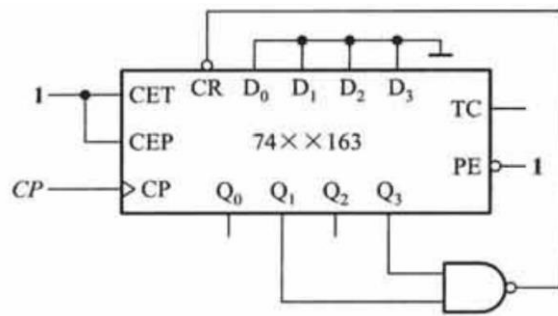




- 试用 JK 触发器设计一个同步模 6 递增计数器。

- 试分析下图所示计数器的模，画出状态图。



- 确定下图计数器的模。

