

# 实验 11. 数 字 钟

- 实验目的：掌握分频技术。
- 实验内容：

在 NEXYS4 开发板上设计一个数字钟，显示时、分、秒，BTNC 清零。效果如下：



原 理 图

