

1. CLK ↑

now			next		
A	Q ₂	Q ₁	$\overline{Q_2}$	$\overline{Q_1}$	Q_2^* Q ₁ [*] Y
0	0	0	1	1	0 1 0
0	0	1	1	0	1 0 0
0	1	0	0	1	1 1 0
0	1	1	0	0	0 0 1
1	0	0	1	1	1 1 1
1	1	1	0	0	1 0 0
1	1	0	0	1	0 1 0
1	0	1	1	0	0 0 0

$$Q_1^* = 1D = \overline{Q_1}$$


$$Q_2^* = 2D = Q_2 \oplus Q_1 \oplus A$$

$$Y = \overline{A} Q_1 Q_2 \cdot A \overline{Q_1} \overline{Q_2}$$

$$= \overline{A} Q_1 Q_2 + A \overline{Q_1} \overline{Q_2}$$

功能：产生脉冲信号。

~~当A固定为0/1时~~，
Y总是 0001 ...，产生脉冲。

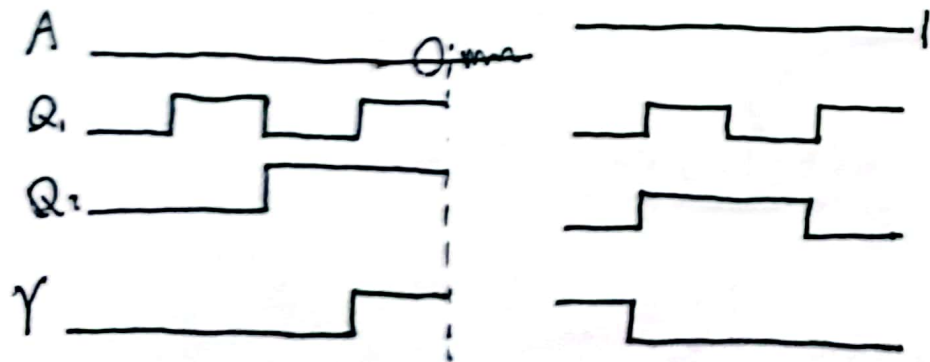

$$2. Q_1^* = J_1 \bar{Q}_1 + \bar{K}_1 Q_1$$

$$Q_2^* = J_2 \bar{Q}_2 + \bar{K}_2 Q_2$$

$$Q_3^* = J_3 \bar{Q}_3 + \bar{K}_3 Q_3$$

~~$Q_3 Q_2 Q_1 = 000$~~ 时: $J_2 = K_2 = Q_1 = 0 \Rightarrow Q_2^* = Q_2 = 0 \Rightarrow Q_3^* = 0 \Rightarrow Q_1^* = 0$
 $Q_3 Q_2 Q_1 = 000$

010: $Q_2^* = \bar{Q}_2 = 1, Q_3^* = \bar{Q}_3 = 1, Q_1^* = 1 \rightarrow 111$

111: $Q_2^* = \bar{Q}_2 = 0, Q_3^* = 0, Q_1^* = 0$
 000:

000 \rightarrow 000 无法自启动.


$Q_3 Q_2 Q_1 = 001$ 时: $J_2 = K_2 = 1 \Rightarrow Q_2^* = \bar{Q}_2 = 1 \Rightarrow Q_3^* = Q_3 = 0 \Rightarrow Q_1^* = 1$



011: $Q_2^* = \bar{Q}_2 = 0 \Rightarrow Q_3^* = \bar{Q}_3 = 1 \Rightarrow Q_1^* = 1$

101: $Q_2^* = \bar{Q}_2 = 1 \Rightarrow Q_3^* = Q_3 = 1 \Rightarrow Q_1^* = 0$

110: $Q_2^* = Q_2 = 1 \Rightarrow Q_3^* = \bar{Q}_3 = 0 \Rightarrow Q_1^* = \bar{Q}_1 = 1$

~~101~~ 011

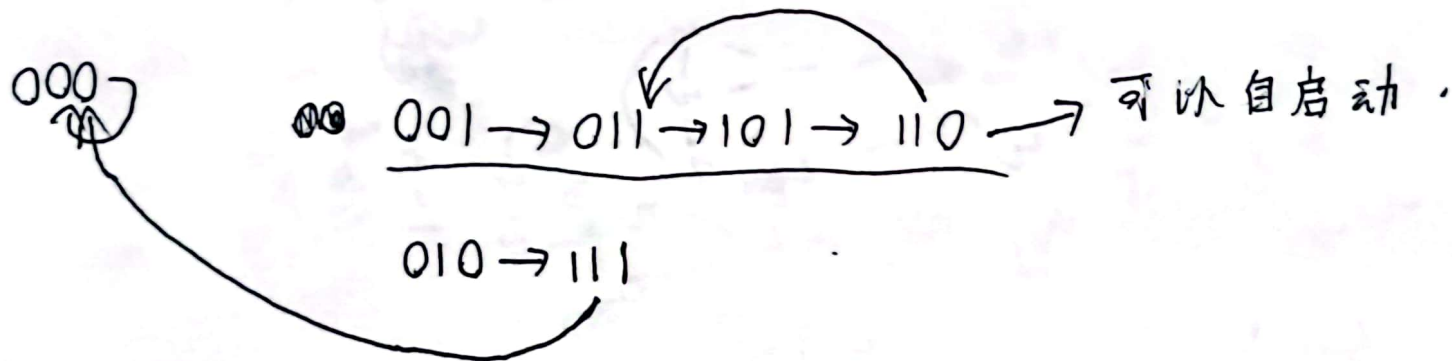

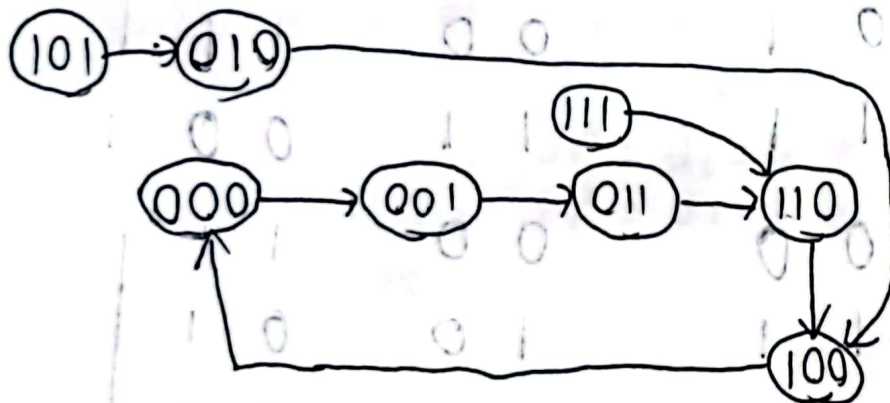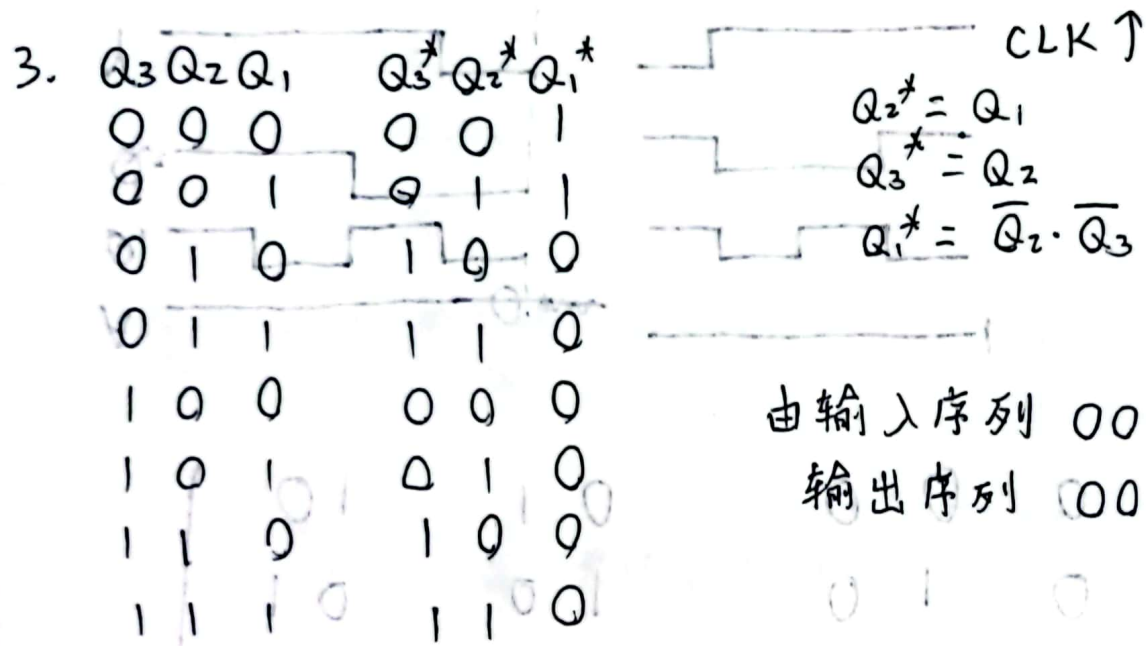

可自启动。

$$Y = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_1 + \overline{Q_3} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1} + Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1}$$

$$Y = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_1 + \overline{Q_3} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1} + Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1}$$

$$Y = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_1 + \overline{Q_3} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1} + Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1}$$

$$Y = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_1 + \overline{Q_3} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1} + Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1}$$

$$Y = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_1 + \overline{Q_3} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1} + Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1}$$