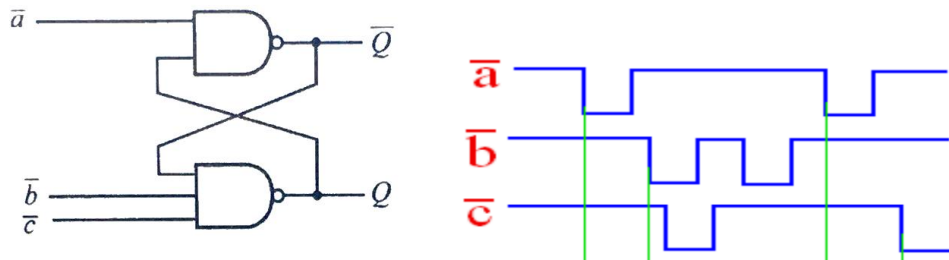
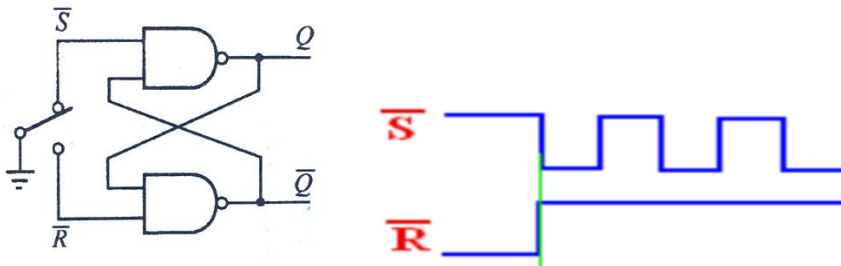


8. 锁存器+触发器 作业

- 教材：P95 - 3.1, 3.3, 3.5, 3.10
- 写出锁存器次态方程，画出输出 Q 的波形，设初始状态为 1。



- 说明由 $\bar{S}\bar{R}$ 锁存器组成的防抖动电路工作原理，画输出波形。



- 设各触发器的初始状态为 0，画出 Q 端输出波形图。

