

6.3.1. JK trigger 设计同步时序电路.

A	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1

$$Y = Q_1^n Q_0^n$$

$$① Q_1^{n+1} = \bar{A} \bar{Q}_1^n Q_0^n + \bar{A} Q_1^n \bar{Q}_0^n + A \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n + A Q_1^n Q_0^n$$

$$= (\bar{A} Q_0^n + A \bar{Q}_0^n) \bar{Q}_1^n + (\bar{A} \bar{Q}_0^n + A Q_0^n) Q_1^n$$

$$J_1 \bar{Q}_1^n + \bar{K}_1 Q_1^n$$


$$J_1 = \bar{A} Q_0^n + A \bar{Q}_0^n$$

$$K_1 = \bar{A} \bar{Q}_0^n + A Q_0^n = (A + Q_0^n)(\bar{A} + \bar{Q}_0^n)$$

$$= A \bar{Q}_0^n + \bar{A} Q_0^n = J_1$$

$$② Q_0^{n+1} = \bar{A} \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n + \bar{A} Q_1^n \bar{Q}_0^n + A \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n + A Q_1^n \bar{Q}_0^n = \bar{Q}_0^n$$
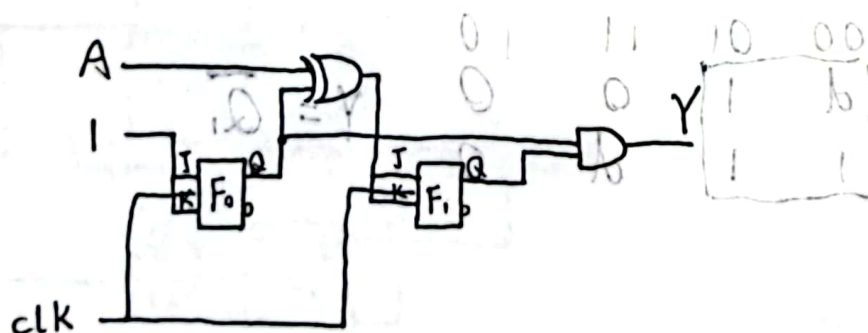
$$K_0 = 1 \cdot \bar{Q}_0^n + 0 \cdot Q_0^n = \bar{Q}_0^n \quad J_0 = 1, K_0 = 1$$



6.3.2 .


A	Q ₁	Q ₀	Q ₁ [*]	Q ₀ [*]	Y
0	0	0	d	d	d
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1

$$Q_1^* = \overline{Q_0} = D_1$$

$$Q_0^* = \overline{A} = D_0$$

$$Q_1^* = \overline{Q_0} = D_1 \Rightarrow D_1 = \overline{Q_0}$$
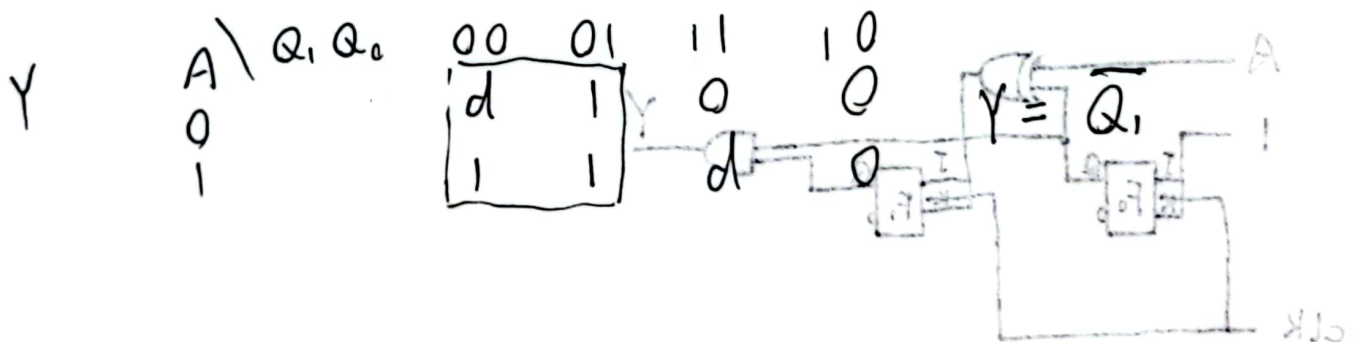
$$Q_0^* = \overline{A} = D_0 \Rightarrow D_0 = \overline{A}$$





6.3.3. use JK trigger

A	Q ₁	Q ₀	Q ₁ [*]	Q ₀ [*]	Y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1

$$\begin{aligned}
 Q_1^* &= \bar{A}\bar{Q}_1Q_0 + \bar{A}Q_1Q_0 + A\bar{Q}_1Q_0 + A\bar{Q}_1\bar{Q}_0 \\
 &= \bar{A}Q_0 + A\bar{Q}_1 = \bar{A}Q_0(Q_1 + \bar{Q}_1) + A\bar{Q}_1 \\
 &= \bar{A}Q_0\bar{Q}_1 + (\bar{A}Q_0 + A)\bar{Q}_1 = \bar{A}Q_0\bar{Q}_1 + (A + Q_0)\bar{Q}_1 \\
 J_1 &= \bar{A}Q_0, \quad K_1 = \overline{A + Q_0} = \bar{A}\bar{Q}_0
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 Q_0^* &= A\bar{Q}_1 + \bar{A}Q_0 = (A\bar{Q}_1 + \bar{A})Q_0 + A\bar{Q}_1\bar{Q}_0 \\
 &= A\bar{Q}_1\bar{Q}_0 + (\bar{A} + \bar{Q}_1)Q_0 \\
 J_0 &= A\bar{Q}_1, \quad K_0 = \overline{\bar{A} + \bar{Q}_1} = A\bar{Q}_1
 \end{aligned}$$
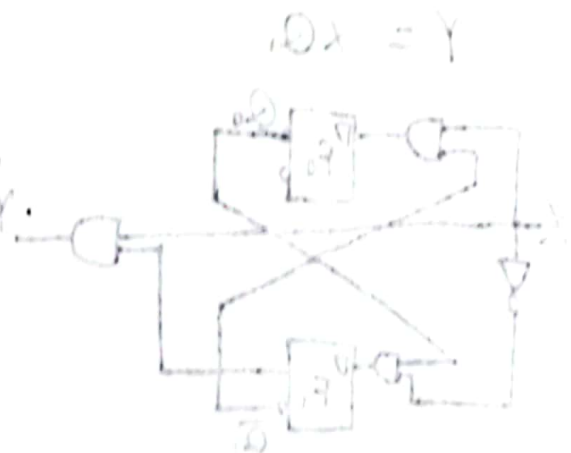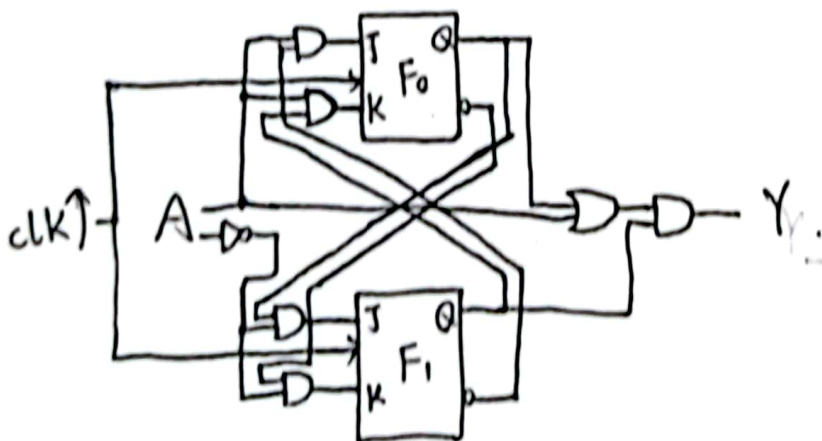
$$Y = \bar{A}Q_1Q_0 + A\bar{Q}_1Q_0 + A\bar{Q}_1\bar{Q}_0 = Q_1(Q_0 + A\bar{Q}_0) = Q_1(Q_0 + A)$$



b.3.4. D trigger
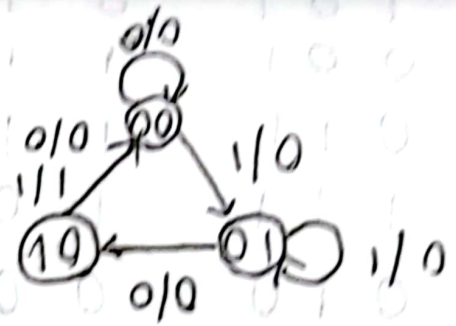
$$\begin{matrix} S_0 & S_1 \\ Q_1 & S_2 & X \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} 00 & 01 \\ 10 & 11 \end{matrix}$$



$$\begin{matrix} X & Q_1 & Q_0 & Q_1^* & Q_0^* & Y \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$Q_1^* = \bar{X} Q_0 = D_1$$

$$Q_0^* = X \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + X \bar{Q}_1 Q_0 = X \bar{Q}_1 = D_0$$

$$Y = X Q_1$$

