
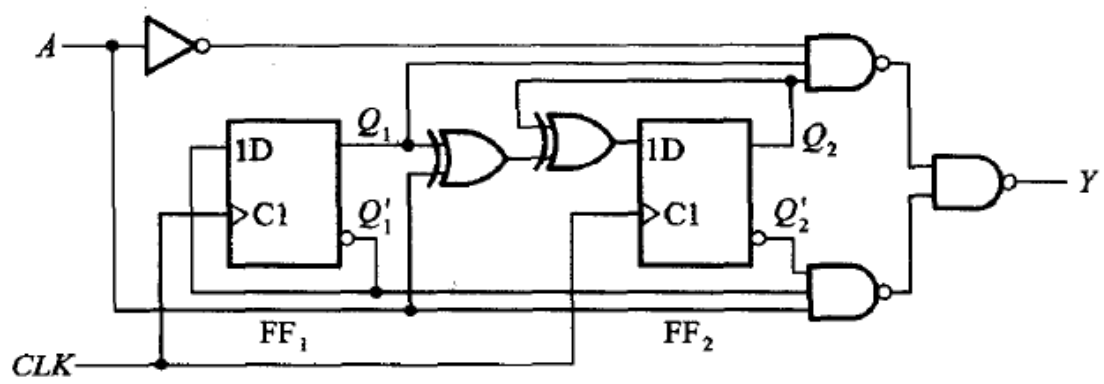


## 作业

1. 分析时序电路功能，并画出波形图

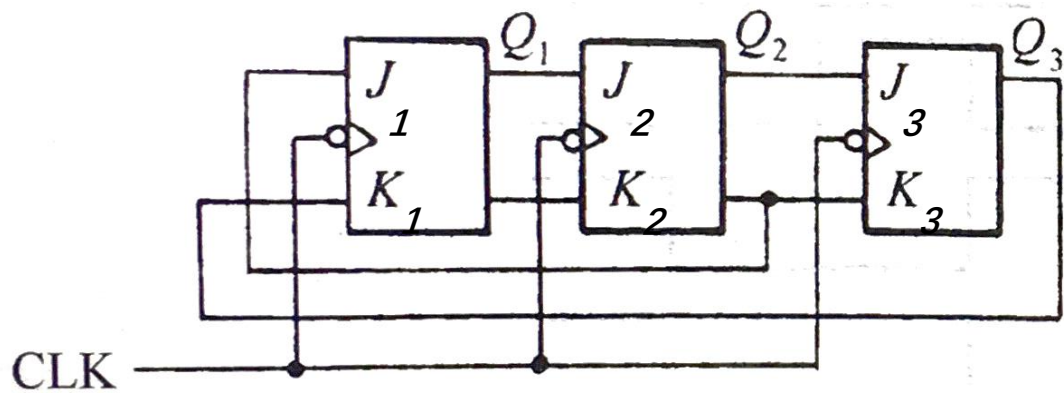

2. 分析同步计数器，作出状态转移表、状态图，能否自启动？



3. 分析时序电路图，作出状态转移表、状态图， $Q_3$ 输出序列？

